

MALZEME LİSTESİ

- 1) BC547 (Genel Amaçlı Transistör)
- 2) 470k Ω , 220k Ω , 1k Ω , 100 Ω direnç
- 3) 2 adet 10uF kondansatör
- 4) Multimetre
- 5) Bağlantı kabloları
- 6) Osiloskop

6.1. AC ve DC Ölçüm

Aşağıdaki devreyi kurunuz. AC gerilimin frekansını 1kHz, gerilimini 100mV olarak ayarlayınız.

